



hello
world

Ein Projekt von:




Gefördert vom:


Ministerium für Kinder, Familie,
Flüchtlinge und Integration
des Landes Nordrhein-Westfalen



So funktioniert's:

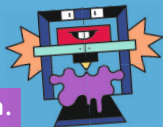

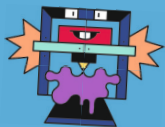Das Kupfer-Klebeband auf den **Linien** aufkleben.




Die **LED** von der anderen Seite der Karte durch die Augen stecken.




Das **lange** Bein der LED nach oben biegen, das **kurze** Bein nach unten.



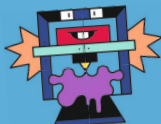
Jetzt die Beine auf dem Klebeband **festlöten**. Dabei helfen wir Dir!



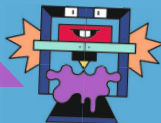Die Batterie mit dem **Plus +** nach oben in den Kreis legen.



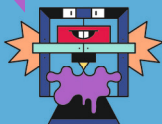Die Ecke des Papiers an der **roten** Linie auf die Batterie falten und mit der Klammer befestigen.



Fertig!

hellohelloworld.org